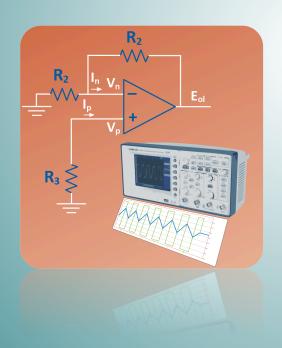




Electrónica Básica

Tema B.2.
Fuentes de Corriente y Tensiones de Referencia




Gustavo A. Ruiz Robredo Juan A. Michell Martín

DPTO. DE ELECTRÓNICA Y COMPUTADORES

Este tema se publica bajo Licencia: Creative Commons BY-NC-SA 3.0



Espejo de corriente básico NMOS:

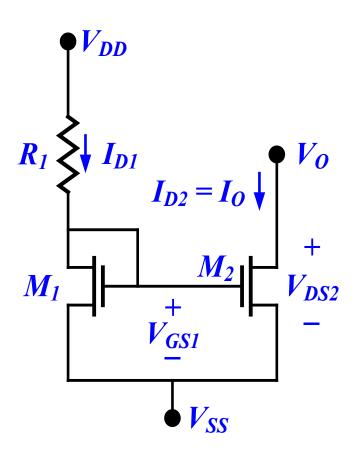


$$M_1 \ sat: \ I_{D1} = \frac{\beta_{n1}}{2} (V_{GS1} - V_{TN})^2$$

$$Si\ M_2\ sat:\ I_{D2} = \frac{\beta_{n2}}{2} (V_{GS2} - V_{TN})^2$$

$$V_{GS1} = V_{GS2} \implies \frac{I_O}{I_{D1}} = \frac{\beta_{n2}}{\beta_{n1}} = \frac{W_2 L_1}{W_1 L_2}$$


$$\beta_{ni} = K'_n \frac{W_i}{L_i} \quad \wedge \quad K'_n = \mu_n C_{ox}$$

• Ecuaciones de diseño:

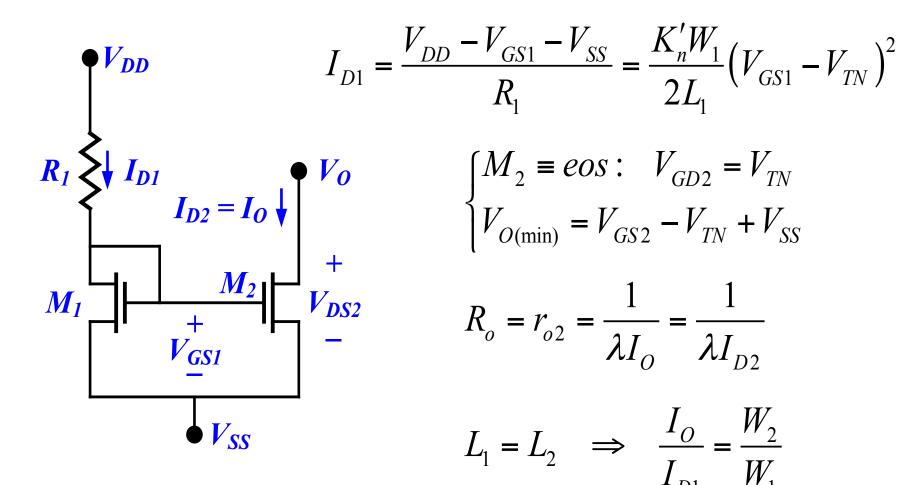



Limitaciones:

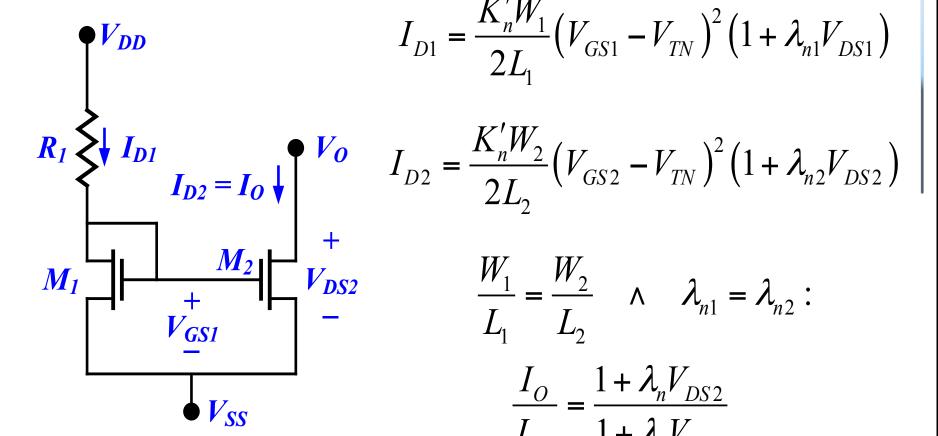


$$I_{D1} = \frac{K_n' W_1}{2L_1} (V_{GS1} - V_{TN})^2 (1 + \lambda_{n1} V_{DS1})$$

$$I_{D2} = \frac{K_n' W_2}{2L_2} (V_{GS2} - V_{TN})^2 (1 + \lambda_{n2} V_{DS2})$$

$$\frac{W_1}{L_1} = \frac{W_2}{L_2} \qquad \wedge \qquad \lambda_{n1} = \lambda_{n2} :$$

$$\frac{I_O}{I_{D1}} = \frac{1 + \lambda_n V_{DS2}}{1 + \lambda_n V_{DS1}}$$

Espejo de corriente básico PMOS:

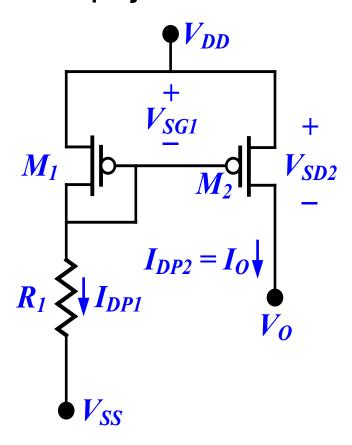


$$M_1 \ sat: \ I_{DP1} = \frac{\beta_{p1}}{2} (V_{SG1} - |V_{TP}|)^2$$

$$Si\ M_2\ sat: \ I_{DP2} = \frac{\beta_{P2}}{2} (V_{SG2} - |V_{TP}|)^2$$


$$V_{SG1} = V_{SG2} \implies \frac{I_O}{I_{DP1}} = \frac{\beta_{p2}}{\beta_{p1}} = \frac{W_2 L_1}{W_1 L_2}$$

$$\beta_{pi} = K'_p \frac{W_i}{L_i} \quad \wedge \quad K'_p = \mu_p C_{ox}$$

Ecuaciones de diseño:

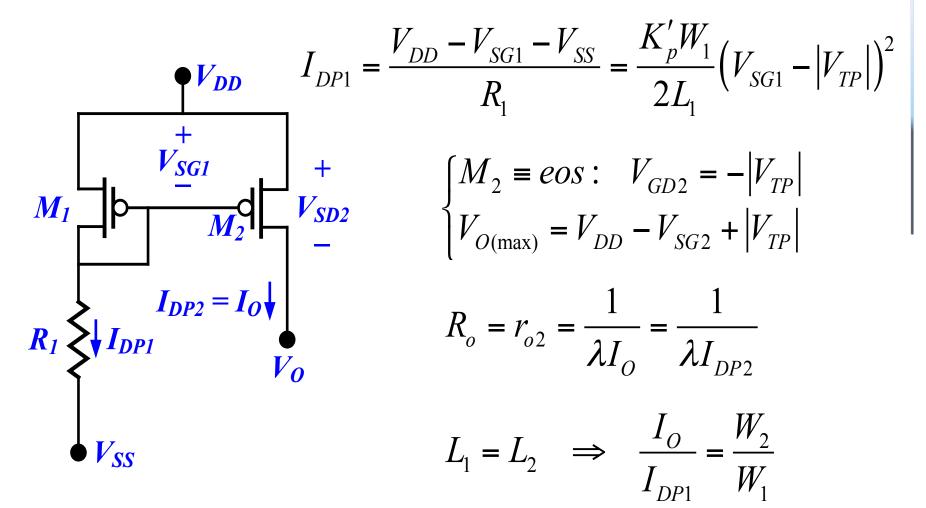


Configuración NMOS:

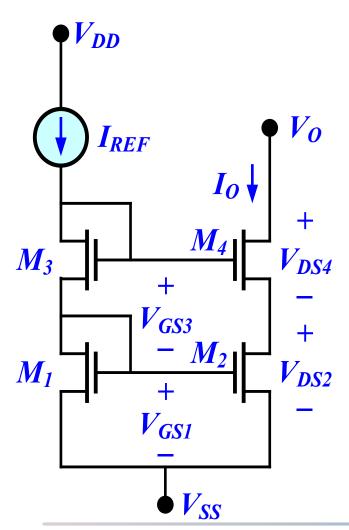


$$\frac{I_O}{I_{REF}} = \frac{W_2 L_1}{W_1 L_2}$$


$$\begin{cases} M_4 \equiv eos: & V_{GD4} = V_{TN} \\ V_{O(\min)} = V_{GS3} + V_{GS1} - V_{TN} + V_{SS} \end{cases}$$

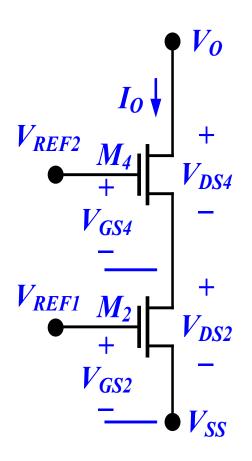Resistencia de salida: circuito equivalente.



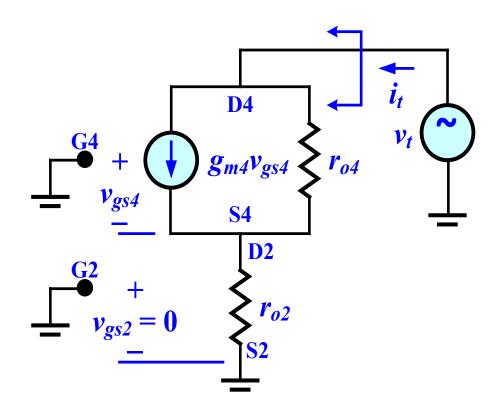

Cálculo de la resistencia de salida:

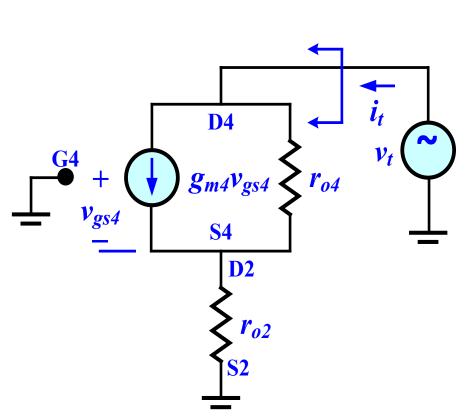

$$i_{t} = g_{m4}v_{gs4} + \frac{v_{t} - (-v_{gs4})}{r_{o4}}$$


$$v_{gs4} = -r_{o2}i_{t}$$


$$i_{t} = -g_{m4}r_{o2}i_{t} + \frac{v_{t} - r_{o2}i_{t}}{r_{o4}}$$

$$\frac{v_{t}}{r_{o4}} = i_{t} \left(1 + g_{m4}r_{o2} + \frac{r_{o2}}{r_{o4}}\right)$$

$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = r_{o4} (1 + g_{m4} r_{o2}) + r_{o2}$$

Generación de Tensiones de Referencia

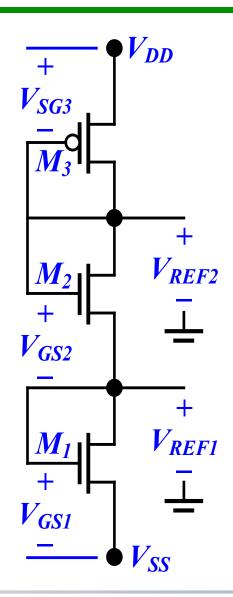

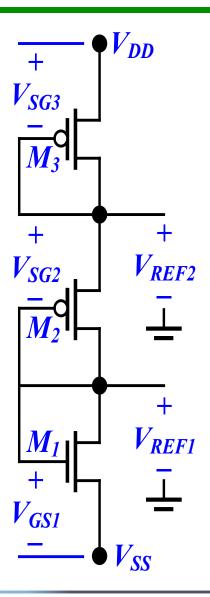

Optimización del rango de tensiones de salida.

