

## Práctica 2. Curva I - V del diodo y circuito limitador

