

Práctica 4. Amplificador monoetapa con un transistor

MOSFET

